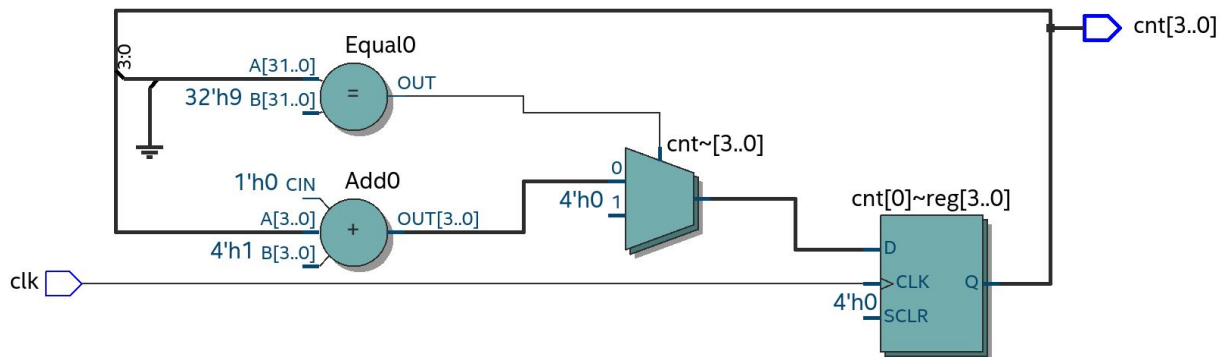


Мультиплексор. Декодер.  
Светодиодный индикатор


# Счетчик до 10

```
module counter(  
    input clk  
);  
  
reg [3:0]cnt = 0;  
  
always @(posedge clk) begin  
    if (cnt == 9)  
        cnt <= 0;  
    else  
        cnt <= cnt + 1;  
end  
  
endmodule
```



 
# Мультиплексор

- Передает данные от одного из  $m$  источников на выход
- Имеет  $m$  источников  $n$ -разрядных данных, один  $k$ -разрядный адресный вход и один  $n$ -разрядный выход
- $k = \lceil \log_2(m) \rceil$



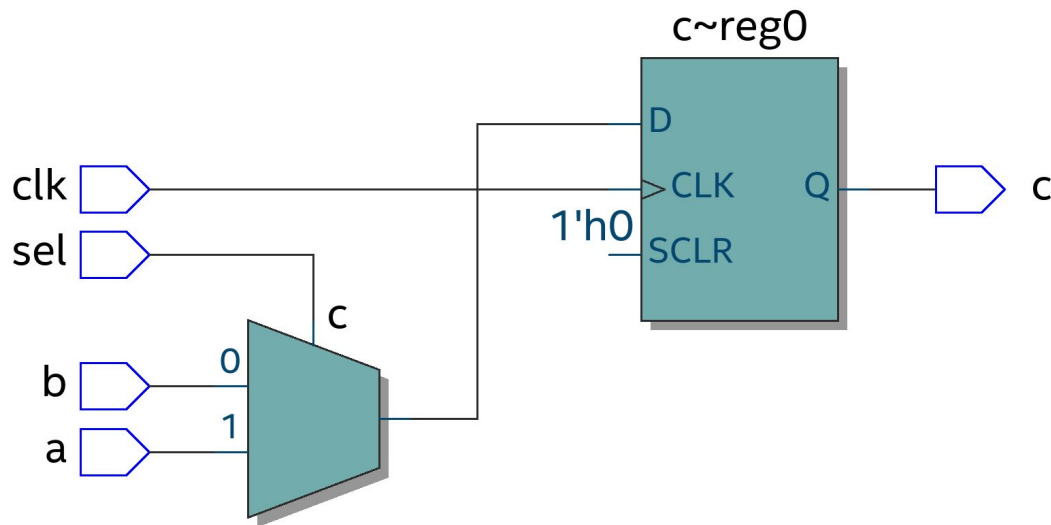
# Выражение if-else

```
module mux(  
    input clk, a, b, sel,  
    output reg c  
);  
always @(posedge clk) begin  
    if (sel)  
        c <= a;  
    else  
        c <= b;  
end  
endmodule
```



 
# Тернарный оператор

```
module mux(  
    input clk, a, b, sel,  
  
    output reg c  
);  
  
always @(posedge clk) begin  
    c <= sel ? a : b;  
end  
  
endmodule
```



 
# Выражение case

```
module mux_case(  
    input clk, a, b, sel,  
    output reg c  
);  
  
always @(posedge clk) begin  
    case (sel)  
        1'b1:  
            c <= a;  
        1'b0:  
            c <= b;  
    endcase  
end  
  
endmodule
```



 
# Декодер

- Превращает  $m$ -разрядное кодовое слово в соответствующее ему  $n$ -разрядное
- Имеет  $m$ -разрядный вход и  $n$ -разрядный выход
- $m \leq 2^n$


 
# Case в комбинационной логике

```
module mux_case(  
    input a, b, sel,  
  
    output reg c  
);  
  
always @(*) begin  
    case (sel)  
        1'b1: c = a;  
        1'b0: c = b;  
    endcase  
end  
  
endmodule
```





# Присваивание

- Непрерывное — continuous assignment
- Неблокирующее — nonblocking assignment
- Блокирующее — blocking assignment
  - Используется для описания сложной комбинационной логики
  - Внутри блока **always** **@(\*)**
  - Слева — **reg**, справа — любые выходы/операции


```
wire a, b;
```

```
reg c;
```

```
always @(*) begin
```



```
    c = a + b;
```

```
end
```

 

# Семисегментный индикатор

- Динамическая индикация

 
 


# Делитель частоты

```
module clk_div(  
    input clk,  
  
    output clk2  
);  
  
    reg [11:0]cnt = 0;  
  
    assign clk2 = cnt[11];  
  
    always @(posedge clk) begin  
        cnt <= cnt + 12'b1;  
    end  
  
endmodule
```

  
# Семисегментный декодер

```
module bin_to_seg(  
    input data,  
  
    output reg [6:0] segments  
);  
  
always @(*) begin  
    case (data)  
        1'b0: segments = 7'b1111110;  
        1'b1: segments = 7'b0110000;  
    endcase  
end  
  
endmodule
```



 
# Динамическая индикация

```
module bin_display(  
    input clk, [3:0]data,  
  
    output [3:0]anodes, [6:0]segments  
);  
  
    reg [1:0]i = 0;  
    assign anodes = (4'b1 << i);  
  
    always @(posedge clk) begin  
        i <= i + 2'b1;  
    end  
  
    wire b = data[i];  
    bin_to_seg bin_to_seg(.data(b), .segments(segments));  
  
endmodule
```



 
# top.v

```
module top(  
    input CLK,  
  
    output DS_EN1, DS_EN2, DS_EN3, DS_EN4,  
    output DS_A, DS_B, DS_C, DS_D, DS_E, DS_F, DS_G  
);  
  
wire [3:0]d = 4'b1011;  
wire [3:0]anodes;  
assign {DS_EN1, DS_EN2, DS_EN3, DS_EN4} = ~anodes;  
  
wire [6:0]segments;  
assign {DS_A, DS_B, DS_C, DS_D, DS_E, DS_F, DS_G} = segments;  
  
clk_div clk_div(.clk(CLK), .clk2(clk2));  
  
bin_display disp(.clk(clk2), .data(d), .anodes(anodes), .segments(segments));  
  
endmodule
```



# Результат

 

# GitHub

[github.com/viktor-prutyanov/drec-fpga-intro](https://github.com/viktor-prutyanov/drec-fpga-intro)